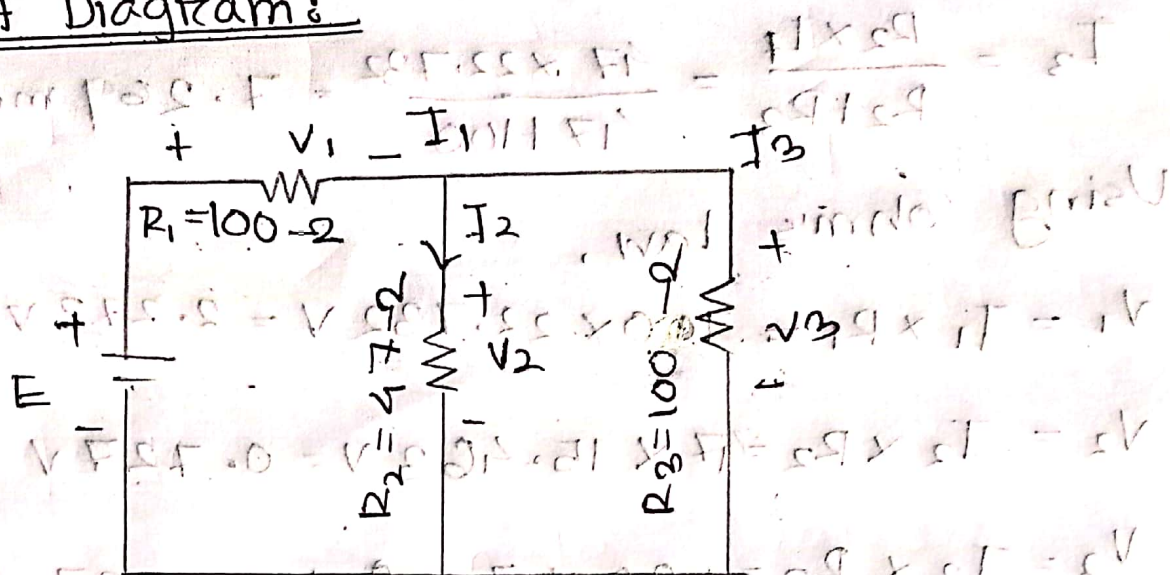


Experiment 2: Series - Parallel Resistor Circuit and verification of Kirchhoff's Laws

Circuit Diagram:



Sim figure: Circuit for experiment

Pre-lab report questions:

① Simplify the circuit,

$$R_p = R_2 \parallel R_3$$

$$= 47 \parallel 100$$



$$= 31.973 \Omega$$

$$R_{eq} = R_p + R_1 = (100 + 31.973) \Omega$$

$$= 131.973 \Omega$$

$$A_{m} \text{ (200)} =$$
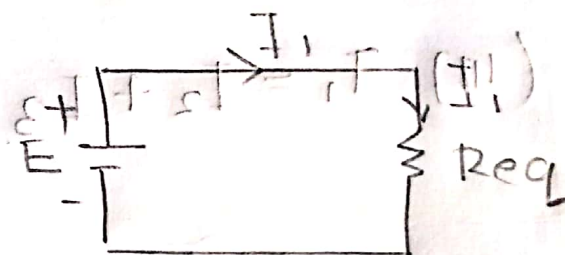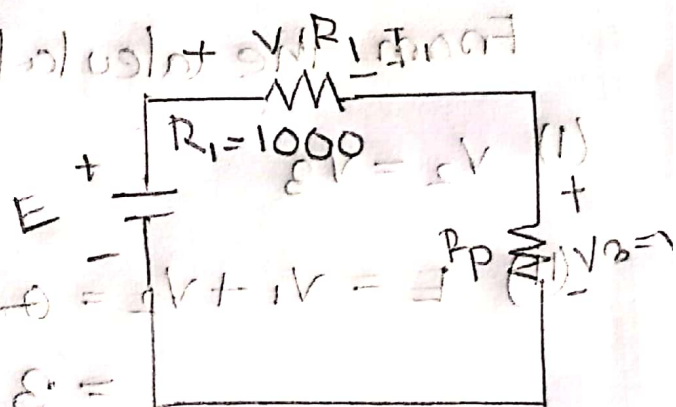
$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_p} = 0.022732 A = 22.732 \text{ mA}$$



463 mA

$$I_2 = \frac{P_3 \times I_1}{P_2 + P_3} = \frac{100 \times 22.732}{47 + 100} =$$

15.463 mA

$$I_3 = \frac{R_2 \times I_1}{R_2 + R_3} = \frac{47 \times 22.732}{47 + 100} = 7.269 \text{ mA}$$

Using ohm's law,

Ohm's law, $V_1 = I_1 \times R_1 = 100 \times 22.732 \text{ V} = 2.273 \text{ V}$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 47 \times 15.463 \text{ V} = 0.727 \text{ V}$$

$$V_3 = I_3 \times R_3 = 100 \times 7.26 \text{ } \Omega = 0.727 \text{ V}$$

(Ans 1)

Ans to the Ques: 2

From the calculated values,

(ii) $\sqrt{2} = \sqrt{3}$

$$(11) \quad E = v_1 + v_2 = 0.727 \cancel{16.727} + 2.273v$$

$$(iii) \quad I_1 = I_2 + I_3 = (15.463 + 7.269) \text{ mA} \\ = 22.732 \text{ mA}$$

$$\Delta m_{\text{eff}} = 0.055 \pm 0.037 \text{ eV}$$