

## Experiment NO: 07

Title: DC circuit Analysis in PSpice using source and Resistance Sweep

Circuit Diagram:


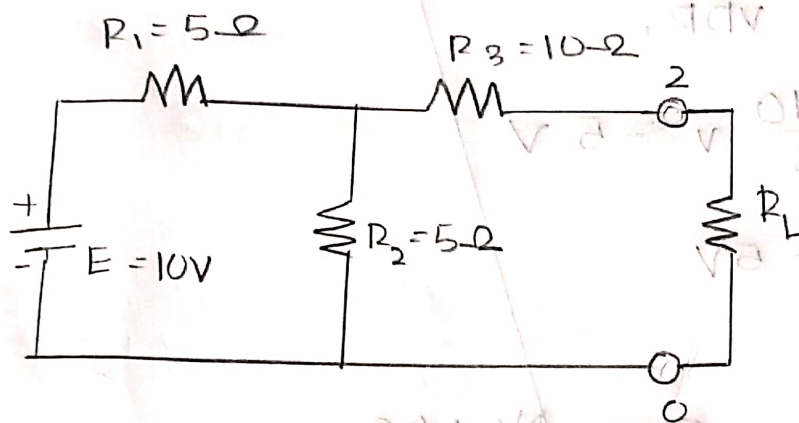


Figure 1 : Example Circuit

Ans to the Ques NO : 01

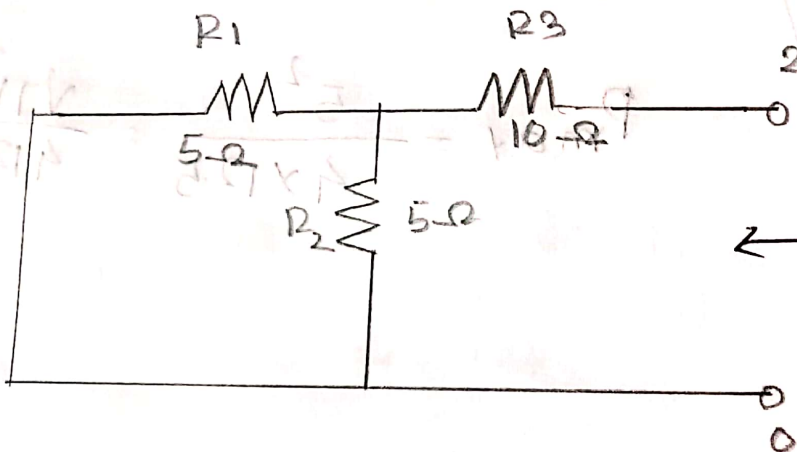


$$\leftarrow R_{eq} = R_{Th} = R_L$$

$$R_{eq} = 10 + (5 \parallel 5) = 12.5 \Omega$$

$$\therefore R_{Th} = 12.5 \Omega$$

Ans to the Ques No: 01

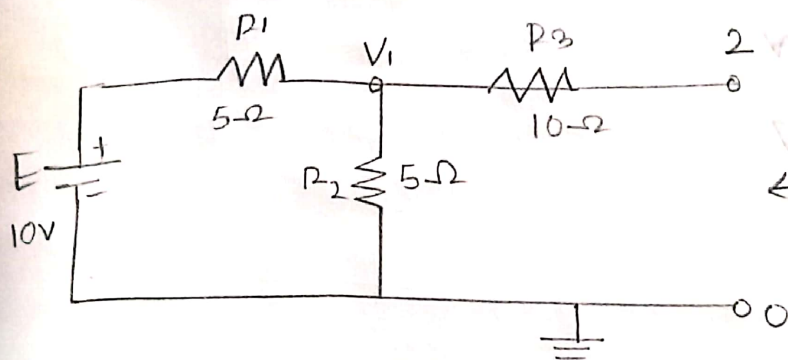


$$\leftarrow V_{Th} = V_{2,0} = V_1$$

Applying VDR,

$$V_1 = \frac{5 \times 10}{5 + 5} \text{ V} = 5 \text{ V}$$

$$\therefore V_1 = V_{Th} = 5 \text{ V}$$

Ans to the Ques No: 02

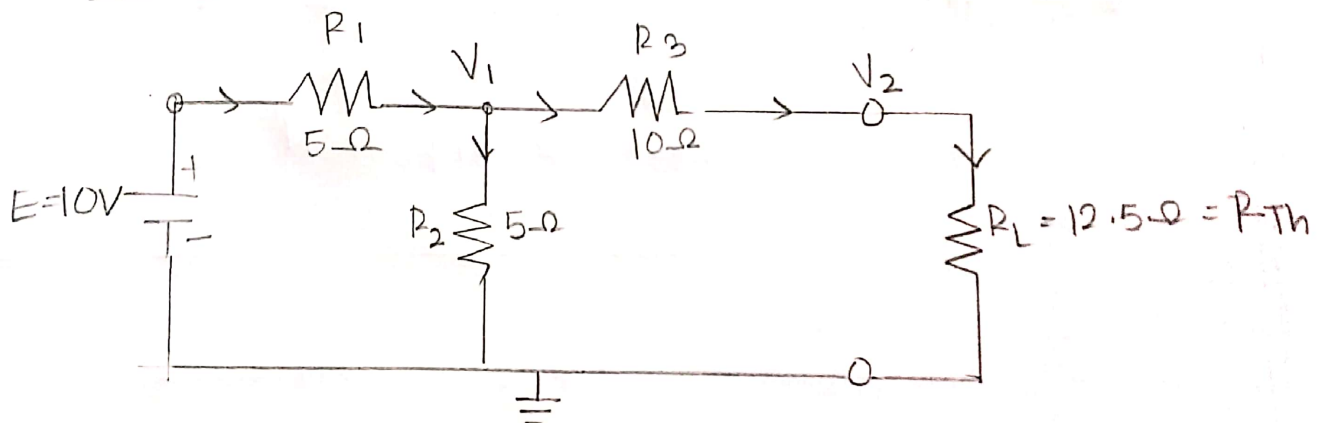

Applying KCL at node 1,

$$\frac{10 - V_1}{5} = \frac{V_1}{5} + \frac{V_1 - V_2}{10} \quad \text{--- (i)}$$

Applying KCL at node 2,

$$\frac{V_1 - V_2}{10} = \frac{V_2}{12.5} \quad \text{--- (ii)}$$

Solving equation (i) and (ii),

$$V_1 = \frac{9}{2} V = 4.5 V$$

$$V_2 = \frac{5}{2} V = 2.5 V$$

$$I_{R_3} = \frac{V_2}{12.5} = \frac{1}{5} A$$

(Ans.)